

## Exámenes Sistemas Digitales (Gestión)

Feb 2002 - 2ºS - B 4

La estructura básica de un bivoltado está compuesta por:

2 entradas y 3 salidas

$$\begin{array}{c} \text{J} \\ \text{R-S} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{K} \\ \text{Q - Q} \end{array}$$

Feb 2002 - 2ºS - B 7

Es falso que una memoria RPROM no permite modificar su contenido. Las RPROM no existen  $\Rightarrow$  b

Feb 2002 - 1ºS - C 10

Es falso que un codificador es un sistema secuencial...

$$\begin{array}{c} \text{E} \\ \text{d} \\ \hline \text{C} \end{array}$$

Sep - 2001 - B 3

Es falso que en los cod. sin prioridad en caso de activarse dos o más entradas simultáneamente, la salida es el producto lógico de las salidas correspondientes a cada entrada activada por separado.

Feb 2004 - 2ºS - D 4

Es falso que un bivoltado J/K tenga dos entradas de datos ASÍNCRONAS J y K

$$\begin{array}{c} \text{J} \\ \text{C} \end{array}$$

Feb 2001 - 2<sup>o</sup>S - D.5

Es verdadero que los circuitos secuenciales pueden clasificarse en sincronos y asincronos  $\Rightarrow \underline{b}$

Feb 2001 - 1<sup>o</sup>S - B.1

Es falso que un multiplexor tenga varias entradas de datos y varias líneas de salida

UNICA

$\frac{b}{a}$   
 $=$

Feb 2001 - 1<sup>o</sup>S - B.2

En un bistable RS es verdadero que tiene dos entradas normalmente asincronas, S y R y dos salidas Q y  $\bar{Q}$ .  $\Rightarrow \underline{a}$

Pero realmente pueden ser totalmente válidas las respuestas b y d aunque en el libro no se expliquen las variantes de bistables RS

Feb 2003 - 1<sup>o</sup>S - D.2

En relación con los bistables es falso:

En el bistable T si la entrada T es 1, la salida Q no cambia al producirse los impulsos de reloj  $\Rightarrow \underline{d}$

Sep 2003 - A. 3

En relación con los circuitos contadores es cierto:

Un contador es un circuito secuencial  $\Rightarrow$

Sep 2003 - R. 6

En relación con el bistable JK, es cierto que:

El bistable JK tiene dos entradas de datos sincronas ( $J, K$ )  
y una entrada de reloj  $\Rightarrow$