

Exámenes de familias lógicas TTL

1994 Mayo 1^ºS / 1995 - Junio . 1^ºS / 1999 - Sep / 2001 - 2^ºS

Explicar el funcionamiento de una puerta NAND de 2 entradas

(Pg 186)

2002 - 2^ºS

Explicar el funcionamiento de una NAND triestado (Pg 195)