 


No se permite el uso de NINGÚN MATERIAL ni de CALCULADORA. La hoja de lectura óptica del reverso es simplemente para consignar sus datos personales.


1. Puerta NAND en BiCMOS:

La figura adjunta muestra el circuito de una puerta NAND en BiCMOS, explique su funcionamiento especificando y justificando, para cada una de las configuraciones de las entradas, A y B, el estado de todos y cada uno de los transistores (MOS y Bipolares).




2. Lógica Programable:

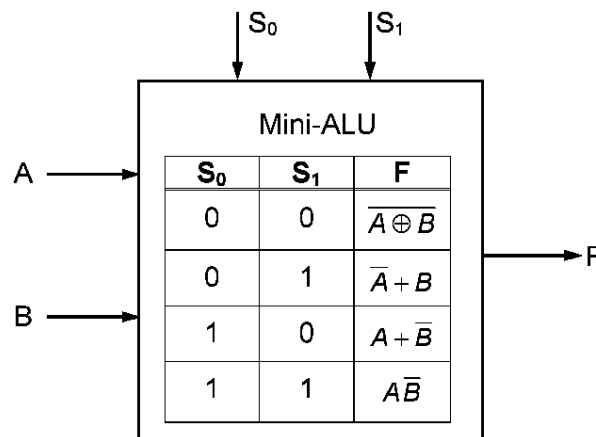
- 2.1. Dibuje el esquema general de la Lógica Programable (PLD) y explique el principio de su funcionamiento.
- 2.2. Explique las diferencias y analogías entre los tres tipos de arquitecturas básicas (PROM, PAL y PLA).
- 2.3. Diseñe, usando Lógica Programable, una "mini-ALU" que realice las 4 funciones lógicas de la tabla adjunta sobre los dos bits de entradas, A y B, y de acuerdo con los valores de las señales de control S_0 y S_1 . Para su implementación deberá elegir la arquitectura de PLD más adecuada y justificar su elección.



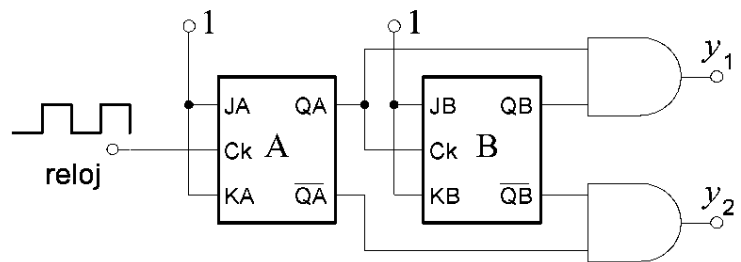3. Analice el circuito de la figura adjunta obteniendo el diagrama de transición de estados del autómata correspondiente y dibuje las formas de onda en las salidas de los biestables, Q_A y Q_B y en las salidas y_1 e y_2 durante seis pulsos sucesivos del reloj.



2.3)

 

S_0	S_1	F
0	0	$\overline{A \oplus B}$
0	1	$\overline{A} + B$
1	0	$A + \overline{B}$
1	1	$A \overline{B}$

m	S_0	S_1	A	B	F
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0


$\overline{A \oplus B}$

$\overline{A} + B$

$A + \overline{B}$


$A \overline{B}$

 si podrían buscar simplificaciones para usar una PAL o una PLA. Pero el sistema más sencillo es usar una ROM



Uniones sin fundir en las puertas:
0, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14

3)

 



A simple vista se aprecia que es un contador asincrono de 2 bits.

$$Y_1 = Q_A \cdot Q_B$$

$$Y_2 = \bar{Q}_A \cdot \bar{Q}_B$$

Estados 4 \Rightarrow


Q_B	Q_A	Y_1	Y_2
0	0	0	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	0

  


No se permite el uso de NINGÚN MATERIAL ni de CALCULADORA. La hoja de lectura óptica del reverso es simplemente para consignar sus datos personales.


1. Inversor en Tecnología CMOS:

 - 1.1. Explique su funcionamiento a través de las curvas características.
- 1.2. Analice el circuito CMOS de la figura adjunta especificando y justificando el estado de cada uno de los transistores para cada una de las configuraciones de entrada.
- 1.3. ¿Qué función lógica realiza?. (Le puede servir de ayuda si considera que el hecho de que un transistor esté cortado equivale a que presenta alta impedancia)



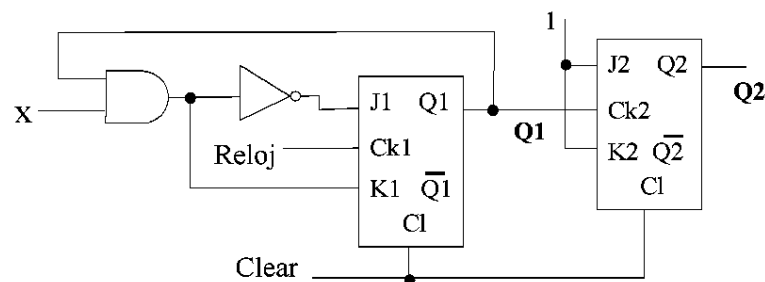2. Dibuje el circuito de un Biestable J-K sincronizado a niveles con puertas, explique su funcionamiento construyendo su tabla de verdad completa y obtenga la expresión lógica de su salida Q_{n+1} (o lo que es lo mismo $Q(t+\Delta t)$) en función de J, K y Q_n (o bien $Q(t)$).
3. El circuito de la figura adjunta corresponde a un autómata finito de 4 estados, dos salidas que coinciden con las variables de estado, Q_1 y Q_2 , y una entrada, x. (La función de la señal de Clear es únicamente para poner inicialmente los biestables a cero).
 - 3.1. Analice dicho circuito obteniendo las expresiones de J1, K1, Q1 y Q2. Para ello debe usar la expresión lógica del biestable J-K obtenida en el apartado anterior.
 - 3.2. Dibuje el diagrama de transición de estados de dicho autómata a partir de las expresiones obtenidas en el apartado anterior.



 

x	J ₁	K ₁	Q ₁	Q _{n+1}
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	1	1	0

$J_1 = \overline{x Q_1}$ $K_1 = x Q_1$

Al haber una inversión no pueden valer las dos "0" ni las dos "1"

		$\overline{Q_1}$		Q_1	
		\overline{x}	x	\overline{x}	x
J ₁	J	x	x	x	x
	\overline{J}	1	1	x	1
K ₁	J	x	x	x	x
	\overline{J}	x	x	0	x

No importa pq no pueden ser iguales debido a la inversión


Si la x y la Q = 1 No puede ser que K = 0

Si $x=0 \Rightarrow K=0$

Si $Q_1=0 \Rightarrow K=0$

$Q_1 = \overline{K_1} \Rightarrow K_1 = x Q_1 \Rightarrow \overline{K_1} = \overline{x Q_1} = J_1$

 $Q_2 =$ bascula asincrona \Rightarrow bascula con cada flanco ascendente de Q_1



	Q_2	Q_1
$S_0 =$	0	0
$S_1 =$	0	1
$S_2 =$	1	0
$S_3 =$	1	1

Estando en $S_0 \Rightarrow J_1=1, K_1=0 \Rightarrow Q_1=1 \Rightarrow Q_2=1=S_3$
 " " $S_3 \Rightarrow x=0 \Rightarrow J_1=1 \Rightarrow Q_1=1 \Rightarrow Q_2=1=S_3$
 " " $S_3 \Rightarrow x=1 \Rightarrow J_1=0, K_1=1 \Rightarrow Q_1=0$ y Q_2 igual \Downarrow S_2
 " " $S_2 \Rightarrow J_1=1, K_1=0 \Rightarrow Q_1=1 \Rightarrow Q_2=0=S_1$
 " " $S_1 \Rightarrow x=0 \Rightarrow J_1=1, K_1=0 \Rightarrow Q_1=1$ y $Q_2=1$ igual \Downarrow S_3
 " " $S_1 \Rightarrow x=1 \Rightarrow J_1=0, K_1=1 \Rightarrow Q_1=0$ y $Q_2=0$ igual \Downarrow S_0

1)

Poniendo $C=1 \Rightarrow N_2$ y N_3 conducen y P_3 corta

N_3 al conducir provoca que P_1 conduzca
 \Downarrow

P_1 y N_2 conducen \Rightarrow habilitan la función lógica compuesta por P_2 y N_1

Poniendo $C=0 \Rightarrow N_2$ corta ; P_3 conduce y provoca que P_1 se corte.

Al estar N_2 y P_1 cortados inhabilitan la función compuesta por P_2 y N_1 .

\Downarrow $C =$ patilla de habilitación con $C=1$

\rightarrow Si $C=1$ $\Rightarrow P_1$ y N_2 conducen


Poniendo $A=1 \Rightarrow N_1$ conduce y P_2 se corta $\Rightarrow V_0=0$

" $A=0 \Rightarrow N_1$ corta y P_2 conduce $\Rightarrow V_0=1$

\Downarrow

Inversora

\Downarrow

 

NO SE PERMITE EL USO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO NI CALCULADORA. LA HOJA DE LECTURA ÓPTICA DEL REVERSO ES SÓLO PARA CONSIGNAR SUS DATOS PERSONALES.

1. Diseñe los siguientes circuitos:

1.1 Semirrestador.

1.2 Restador completo.


1.3 Restador paralelo para dos palabras de dos bits (A_1A_0 y B_1B_0) y con acarreo adelantado (considere A_0 y B_0 los bits menos significativos).

Recuerde que para realizar los dos primeros diseños debe obtener las expresiones de la sustracción y del acarreo a partir de las correspondientes tablas de verdad. Para el tercer diseño debe partir de las ecuaciones del restador completo y expresarlas en función de las señales interna de *generación de acarreo*, G_i , y de la de *propagación del acarreo*, P_i (para cada bit).

2. Analice el circuito de la figura adjunta y obtenga el autómata finito equivalente. Para ello debe seguir los siguientes pasos:

2.1 Obtener las expresiones de las variables de estado y de la señal de salida.

 2.2 A partir de estas ecuaciones construir la tabla que especifica su funcionamiento. Es decir, partiendo de todas las posibles configuraciones de la entrada y de los estados iniciales obtener los estados finales y la salida a que dan lugar dichas ecuaciones.



2.3 Dibujar el diagrama de transición de estados.

2.4 Dibujar un cronograma para 7 pulsos de reloj (entrada x).

3 La figura adjunta corresponde a una celda RAM estática en tecnología NMOS. Explique su funcionamiento (direccionamiento, escritura y lectura) para el caso concreto de, primero escribir un "0" y después leerlo, especificando en cada caso los valores que debe poner o que obtiene en cada uno de los terminales así como el estado en el que se encuentra cada uno de los transistores NMOS.

